

(54) Aktive Dipolantenne

Bei einer aktiven Dipolantenne, bei welcher jede Dipolhälfte unmittelbar mit dem Eingangsanschluß eines der beiden Verstärker eines Gegentaktverstärkers verbunden ist und die Ausgangsanschlüsse sowie die Nullpotentialanschlüsse dieser beiden Verstärker mit einem Symmetrierglied verbunden sind, erfolgt die Verbindung zwischen den Ausgangsanschlüssen und den Nullpotentialanschlüssen der beiden Verstärker und dem Symmetrierglied über Leitungen, die bei Ausbildung als Paralleldrahtleitung für gleichgerichtete Ströme oder bei Ausbildung als Koaxialleitung für Ströme auf dem Außenleiter jeweils einen hohen induktiven Widerstand besitzen. 5

10

Patentanspruch:

Aktive Dipolantenne, bei welcher jede Dipolhälfte (1, 2) unmittelbar mit dem Eingang (E1, M1; E2, M2) eines der beiden Verstärker (V1; V2) eines Gegentaktverstärkers und die Ausgänge (A 1, M1; A 2, M 2) dieser beiden Verstärker mit einem Symmetrierglied (Ü) verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, daß

- a) die Verstärker (V1; V2) voneinander getrennt unmittelbar auf den Dipolhälften (1; 2) angebracht sind,
- b) tentialanschlüsse (M1; M2) dieser beiden Verstärker (V1; V2) jeweils unmittelbar mit dem Fußpunkt (F1, F2) der zugehörigen Dipolhälfte (1; 2) verbunden sind, während die anderen Eingangsanschlüsse (E1; E2) jeweils mit den Fuß- 20 punkten (F2; F1) der gegenüberliegenden Dipolhälften (2; 1) verbunden sind und
- die Ausgänge (A 1, M1; A 2, M2) der beiden c) Verstärker (V1; V2) mit dem Symmetrierglied (Ü) jeweils über eine Paralleldraht- oder Ko- 25 axial-Leitung (L1, L2) verbunden sind, wobei diese Leitungen (L 1, L 2) in bekannter Weise so ausgebildet sind, daß die Paralleldrahtleitung für gleichgerichtete Ströme bzw. die Koaxialleitung für Ströme auf dem Außenleiter jeweils 30 einen hohen induktiven Widerstand besitzt.

Die Erfindung betrifft eine aktive Dipolantenne laut Oberbegriff des Hauptanspruches.

Aktive Antennen dieser Art sind bekannt (Nachrichtentechnische Zeitschrift, 1971, H. 5, S. 231-236, insb. Seite 233, Bild 5 b). F i g. 1 zeigt schematisch eine solche bekannte Antenne. Die beiden Dipolhälften 1, 2, die gegebenenfalls elektrisch kurz ausgebildet sein können, 45 sind unmittelbar, d. h. mit möglichst kurzen Leitungen mit den Eingängen E1 bzw. E2 von zwei Verstärkern V1, V2 verbunden, die zusammen einen Gegentaktverstärker bilden.

In der Praxis sind die beiden Transistorverstärker V1, 50 V2 meist miteinander gekoppelt und als symmetrischer Gegentaktverstärker ausgebildet. Die Nullpotential-Anschlüsse M1 und M2 dieser beiden Verstärker sind unmittelbar d. h. wiederum über möglichst kurze Leitungen mit der Massefläche Meines Symmetriergliedes 55 Üverbunden, während die Ausgangsanschlüsse A 1, A 2 der Verstärker mit dem symmetrischen Eingang der Symmetrierschleife S des Symmetriergliedes verbunden sind. Am unsymmetrischen Ausgang der Symmetrierschleife S wird das unsymmetrische Ausgangssignal an 60 den Klemmen A 3, M3 abgegriffen und kann über Koaxialleitungen dem Empfänger zugeführt werden.

Bei aktiven Antennen dieser Art treten neben dem eigentlichen zu verstärkenden Gegentaktsignal P zwischen den Fußpunkten der beiden Dipolhälften stören- 65 de Gleichtaktsignale G zwischen Dipol 1, 2 und Masse M auf. Diese Gleichtaktsignale G werden über den Au-Benleiter des vom Ausgang A 3, M 3 wegführenden Ka-

bels und über die Masseflächen M empfangen und an die Verstärker herangeführt. Sie sind oft ein Vielfaches größer als das Gegentakt-Nutzsignal P und führen deshalb durch Modulation des Nullpotentials der Verstärker zu Intermodulationsprodukten. Bei geringster Unsymmetrie der Gegentaktverstärkeranordnung werden Gleichtaktspannungen direkt eingekoppelt, d. h. das Gleichtaktsignal G am Verstärkereingang wird im Verstärker in ein unerwünschtes Gegentaktsignal umgewandelt. Bei Verwendung von zwei unabhängigen Verstärkern V1 und V2 treten die Intermodulations- und Einkopplungsstörungen noch in verstärktem Maße auf.

Zur Unterdrückung solcher Gleichtaktsignale ist es die für Ein- und Ausgang gemeinsamen Nullpo- 15 bekannt, Quellelektroden (z. B. Emitter oder Source) der beiden Verstärker des Gegentaktverstärkers hochfrequenzmäßig über einen Wechselstrom-Zweipol miteinander zu verbinden. Weitere Hochfrequenzanschlüsse dürfen die Quellelektroden dabei nicht aufweisen, wodurch erreicht werden soll, daß die Hochfrequenzströme an den beiden Quellelektroden zwangsläufig (von der Stromrichtung abgesehen) gleich sind. Dafür ist das Symmetrierglied wegzulassen (DE-OS 24 38 672).

Es ist auch bekannt, daß bei Dipolantennen der Übergang zu dem koaxialen Empfängerkabel über Sperrschaltungen möglich ist, die entweder als verdrillte Zweidrahtleitungen, gegebenenfalls mit aufgesetzten Ferritkernen, oder als zu Spulen aufgewickelte Koaxialleitungen ausgebildet sind (DE-OS 19 43 890 bzw. FR-Zusatz-PS 48 240). Solche verdrillten Zweidrahtleitungen bzw. zu einer Spule aufgewickelte Koaxialleitungen haben die Eigenschaft, daß sie für gleichgerichtete Ströme einen hohen induktiven Widerstand besitzen während für entgegengesetzte Ströme diese induktive Wir-

kung aufgehoben wird, also solche entgegengesetzte 35 Ströme im wesentlichen ungedämpft übertragen werden. Solche Leitungssysteme haben nicht nur die Eigenschaft, daß sie zur Symmetrierung anstelle von Symmetrierübertragern benutzt werden können (beispielswei-

se nach DE-OS 19 43 890), sondern sie haben auch die 40 Eigenschaft, daß sie Gleichtaktsignale bei einer aktiven Dipolantenne der eingangs erwähnten Art sperren. Selbst wenn den Verstärkern einer aktiven Dipolantenne der eingangs erwähnten Art solche bekannten Sperrschaltungen nachgeschaltet sind, können damit Einkopplungen solcher störenden Gleichtaktsignale zwischen Verstärker und passiver Dipolstruktur nicht völlig verhindert werden.

Es ist Aufgabe der Erfindung, eine aktive Dipolantenne der eingangs erwähnten Art so weiterzubilden und zu verbessern, daß solche Gleichtaktsignale bereits an den Eingängen der Verstärker unterdrückt werden und die Verstärker überhaupt nicht mit solchen störenden Gleichtaktsignalen angesteuert werden.

Diese Aufgabe wird ausgehend von einer aktiven Dipolantenne laut Oberbegriff des Patentanspruches durch dessen kennzeichnende Merkmale gelöst.

Durch den erfindungsgemäßen Aufbau des Gegentaktverstärkers aus zwei antiparallel geschalteten Einzelverstärkern, die jeweils unmittelbar auf den Dipolhälften angebracht sind, können Gleichtaktsignale die Verstärker nicht ansteuern. Die erfindungsgemäße Antiparallelschaltung der beiden Einzelverstärker des Gegentaktverstärkers wird dadurch möglich, daß die Ausgänge der Verstärker mit den Eingängen des Symmetrierübertragers über bekannte Paralleldrahtleitungen bzw. Koaxialleitungen der oben geschilderten Art erfolgt, wobei gemäß der Erfindung hierbei deren Sperr25

wirkung nicht für Gleichtaktsignale ausgenutzt wird, sondern die Eigenschaft, daß eine derart ausgebildete Paralleldrahtleitung für gleichgerichtete Ströme bzw. eine derart ausgebildete Koaxialleitung für Ströme auf dem Außenleiter jeweils einen hohen induktiven Wider-5 stand besitzt, hier gewährleistet, daß die beiden Dipolhälften über die dort angeschlossenen Leitungen nicht kurzgeschlossen werden, das Nutzsignal der Antenne also voll am Eingang des Verstärkers wirksam sein kann. Die bei den bekannten Antennen zur Sperrung 10 vorgesehenen Leitungssysteme werden gemäß der Erfindung also dazu benutzt, daß die erfindungsgemäß vorgeschlagene Antiparallelschaltung der Einzelverstärker überhaupt anwendbar ist, da sonst über die Verbindungsleitungen zwischen den Einzelverstärkern und 15 dem Symmetrierglied das Gegentakt-Nutzsignal am Dipol kurzgeschlossen würde. Da bei der erfindungsgemäßen Antenne Gleichtaktsignale den Verstärker überhaupt nicht aussteuern können, werden Intermodulationsstörungen im Verstärker vermieden und außerdem 20 ein Schutz der Verstärker gegen hochfrequente Impulse erreicht, die vom Außenleiter des Verbindungskabels eingefangen werden.

Die Erfindung wird im folgenden anhand der Fig. 2 an einem Ausführungsbeispiel näher erläutert.

Bei dem Ausführungsbeispiel nach F i g. 2 sind die beiden Verstärker V1 und V2 unmittelbar auf den Dipolhälften 1 bzw. 2 angebracht. Ihre Nullpotentialanschlüsse M1 und M2 sind jeweils unmittelbar mit den Fußpunkten F1 und F2 der Dipolhälften verbunden. Die 30 Eingangsanschlüsse E1 und E2 sind jeweils mit den Fußpunkten F2 bzw. F1 der gegenüberliegenden Dipolhälfte verbunden. Die Ausgänge A1 und A2 der beiden Verstärker sind über Leitungen L1 und L2 mit dem Symmetrierglied \ddot{U} verbunden. In dem gezeigten 35 Ausführungsbeispiel sind die beiden Leitungen L1 und L 2 als zu Spulen gewickelte Koaxialleitungen ausgebildet, der Innenleiter der einen Spule L1 ist am einen Ende mit dem Ausgang A 1 des Verstärkers V2 verbunden während der Außenleiter unmittelbar mit dem Null- 40 potentialanschluß M1 über die Dipolhälfte 1 verbunden ist. Am anderen Ende ist wie in Fig. 1 der Außenleiter dieser Leitung L1 mit dem Nullpotentialanschluß M1' des Symmetriergliedes Ü verbunden während der Innenleiter mit dem zugehörigen symmetrischen Eingang 45 A 1' des Symmetriergliedes \ddot{U} verbunden ist. Die andere Leitung L2 ist entsprechend dem Ausgang des Verstärkers V2 bzw. den Eingängen A 2', M2' des Symmetriergliedes Üverbunden. Die jeweils zu einer Spule aufgewickelten Koaxialleitungen L1 und L2 haben die Ei- 50 genschaft, daß sie für Ströme auf den Außenleitern einen hohen induktiven Widerstand besitzen. Daher werden die an den Verstärkerausgängen auftretenden Gegentakt-Nutzsignale des Dipoles nicht kurzgeschlossen, wie dies bei der hier gewählten Verstärkeranordnung 55 sonst der Fall wäre.

Anstelle der zu einer Spule aufgewickelten Koaxialleitungen L 1 und L 2 könnten auch in bekannter Weise zu einer Spule gewickelte Paralleldrahtleitungen oder Paralleldrahtleitungen mit aufgesetzten Ferritperlen 60 benutzt werden. Auch auf der Koaxialleitung nach Fig. 2 könnten entsprechend Ferritperlen aufgesetzt sein um die induktive Wirkung der Spule noch zu erhöhen.

Das Symmetrierglied \ddot{U} ist von bekannter Art, beispielsweise nach F ig. 1, es könnte jedoch auch ein Symmetrierglied benutzt werden, bei welchem die Anschlüsse M1' und A2' mit dem einen Pol und die Anschlüsse M2' und A1' jeweils mit dem anderen Pol des symmetrischen Einganges der Symmetrierschleife Sverbunden sind (Parallelschaltung der Leitungen L1 und L2).

Hierzu 2 Blatt Zeichnungen

– Leerseite –

.

• •

.

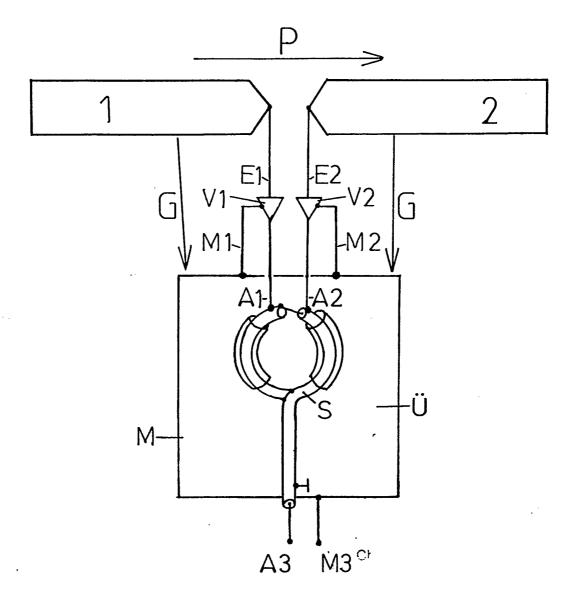


FIG.1

,

.

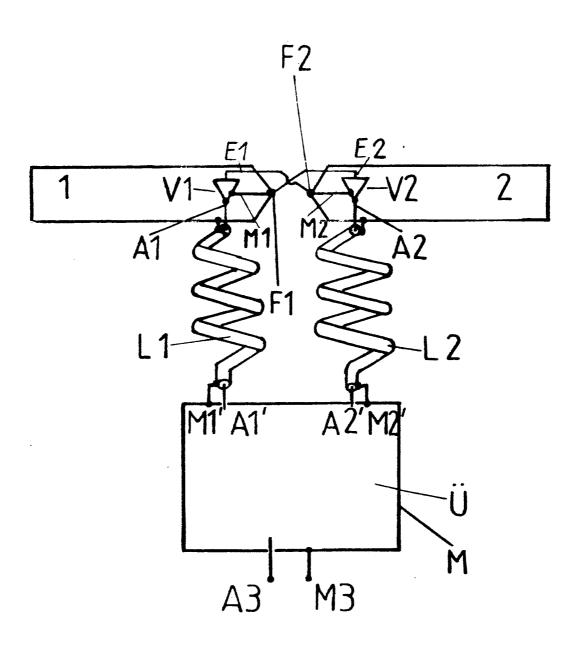


FIG.2